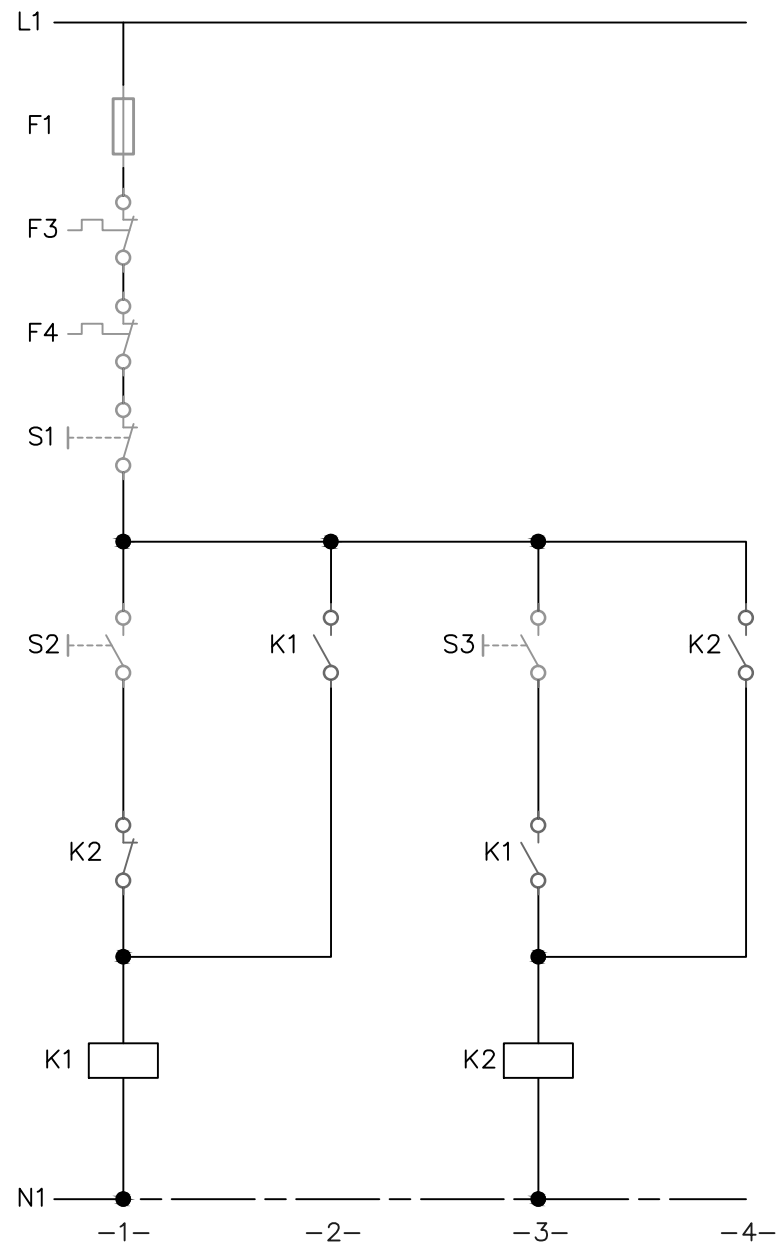



คำสั่ง

1. จงเขียนวงจรไฟฟ้าตามแบบที่กำหนดให้
2. ขนาดตัวอักษรเท่ากับ 2.5 และ 3.5 มม.
3. มาตรฐานส่วน 1 : 1 บนแบบฟอร์ม A3
4. สร้างสัญลักษณ์ของอุปกรณ์ตามแบบที่กำหนดให้

ชื่อ-สกุล .....	วันที่.....
รหัส.....	ระดับชั้นปี.....แผนก.....
ใบงานที่ 7 การเขียนวงจรควบคุมและวงจรกำลัง	



CONTROL MOTOR CIRCUIT

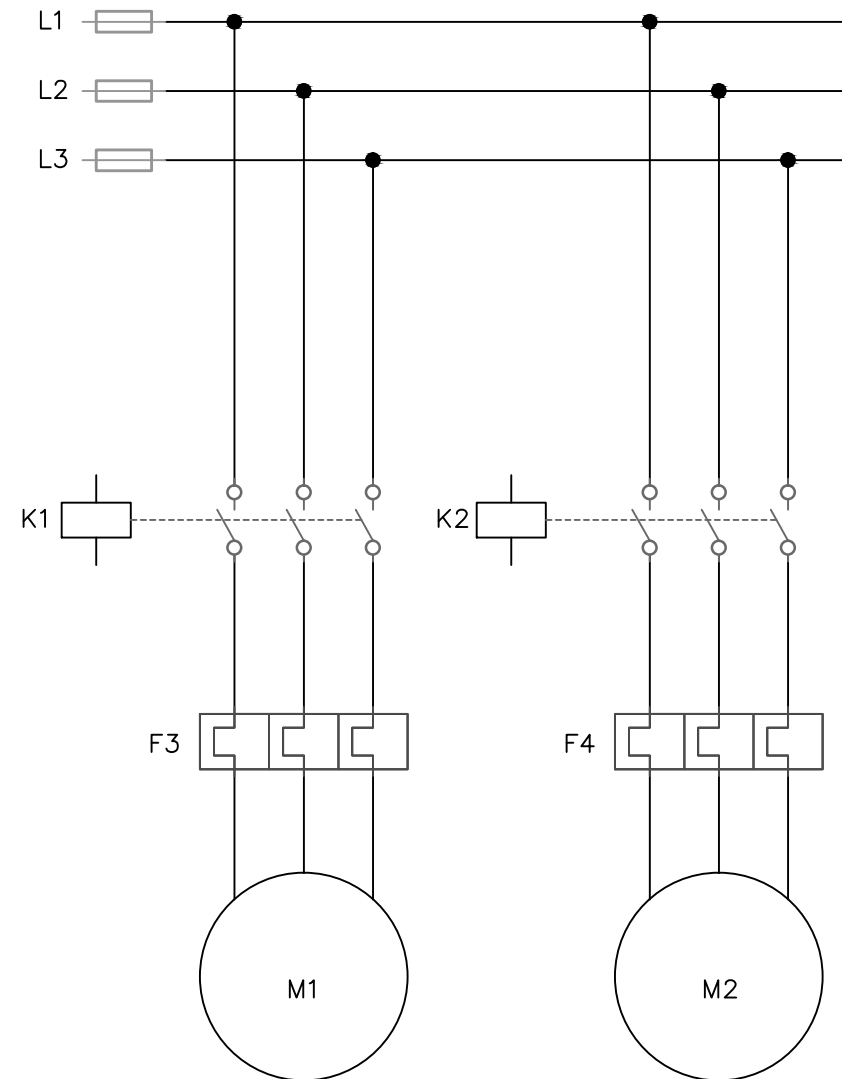

POWER CIRCUIT